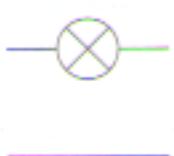


Vyskúšaj sa**TEST 2**
Elektrický obvod I

1. Dopíš k schematickým značkám názvy častí elektrického obvodu, ktoré znázorňujú.



.....



.....




.....



.....

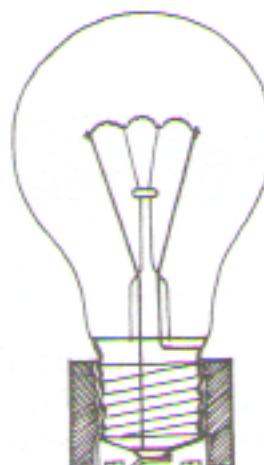
2. Označ farebnou ceruzkou miesta v žiarovke, cez ktoré v nej prechádza elektrický prúd.



3. V rámčeku podciarkni látky, ktoré vedú elektrický prúd, a preto ich nazývame vodičmi.

med, papier, striebro, guma, drevo, vata, plast, tuha, sklo, oceľ

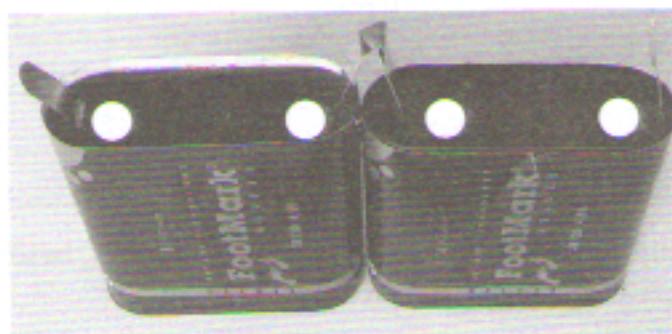4. Na obrázku sú dve navzájom spojené batérie. Doplň do krúžkov na batériách znak + a - tak, aby boli správne spojené a fungovali.



5. Na obrázku sú znázornené dve schémy elektrických obvodov. Napíš do rámcu ku každej schéme, či ide o *paralelné* alebo o *sériové* zapojenie.

