

Fyzika 9. ročník

Meno a priezvisko:-----

Trieda: -----

1. Elektrický prúd je-----

---Značka je-----
2. Základnou jednotkou elektrického prúdu I je-----
3. Nakresli elektrotechnickú značku ampérmetra:

4. Nakresli schému jednoduchého elektrického obvodu:

5. Jednotkou elektrického napätia je-----, značka ----- . Ďalšie jednotky sú : $1\text{kV}=\text{-----V}$, $1\text{MV}=\text{-----V}$, $1\text{mV}=\text{-----V}$.
6. Napätie meriame-----, elektrotechnická značka je-----

7. Trvalý zdroj elektrického napätia ako prvý zhotovil-----
8. Zostroj Voltov článok, použitím citróna / zemiak /, žiarovku, medený a hliníkový drôt.
9. Nakresli schému Voltovho článku: